

Cálculo del error

$v_{th}(V)$		$R_{th}(\Omega)$	
Calculado	5,06	Calculado	298,86
Medido	5,056	Medido	299
%Error	0,07	%Error	-0,04

Parámetros eléctricos	Circuito original			Circuito Thévenin		
	Calculado	Medido	%Error	Calculado	Medido	%Error
Voltaje (V)	3,894	3,89	0,1	3,89	3,89	0
Corriente (mA)	3,894	3,89	0,1	3,89	3,89	0